

ЕС-2420

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЭЗ, ДЕШИФРАТОРОВ И ПАНЕЛИ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РАМЫ  
Е13.051.001 Оп2

**СОДЕРЖАНИЕ**

EC-2420/B018. Схема электрическая принципиальная Е13.083.003 Э3 .....	6
EC-2420/B0. Схема электрическая принципиальная. Е13.083.026 Э3 .....	7
EC-2420/P002. Разводка питания. Схема электрическая соединений.	
Е14.I37.058 Э4 (Лист 1) .....	8
EC-2420/P002.Разводка питания. Схема электрическая соединений	
Е14.I37.058 Э4 (Лист 2) .....	9
Дешифратор с картами. Схема электрическая принципиальная	
Е15.I06.000 Э3 .....	10
Дешифратор. Схема электрическая принципиальная Е15.I06.004 Э3 .....	11
Дешифратор. Схема электрическая принципиальная Е15.I06.005 Э3 .....	12
Панель. Схема электрическая принципиальная Е16.672.414 Э3 .....	13


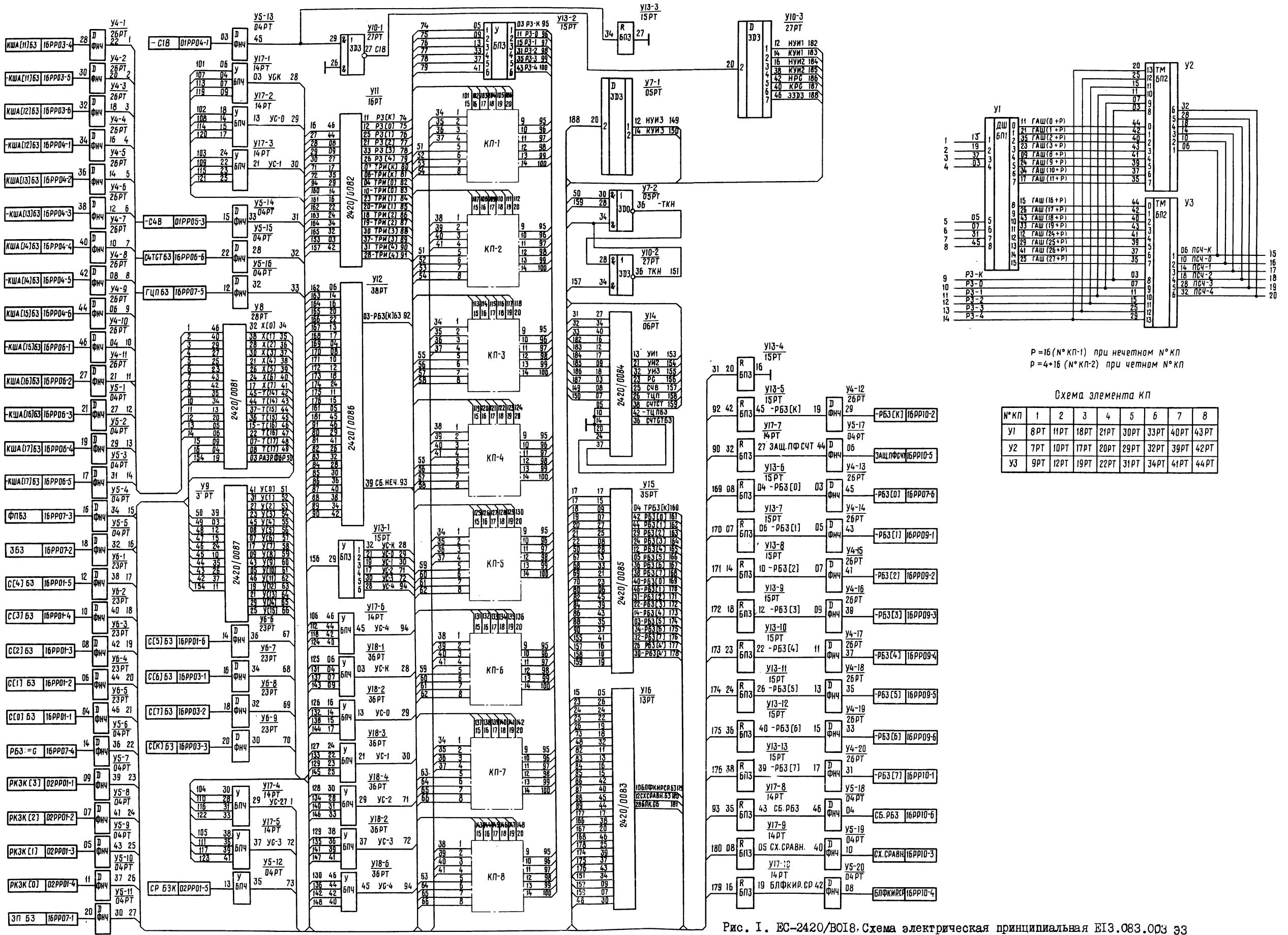


Рис. I. EC-2420/BO18. Схема электрическая принципиальная Е13.083.003 33

№ КП	1	2	3	4	5	6	7	8
У1	8РТ	11РТ	18РТ	21РТ	30РТ	33РТ	40РТ	43РТ
У2	7РТ	10РТ	17РТ	20РТ	29РТ	32РТ	39РТ	42РТ
У3	9РТ	12РТ	19РТ	22РТ	31РТ	34РТ	41РТ	44РТ

P = 16 (№ КП-1) при нечетном № КП  
P = 4+16 (№ КП-2) при четном № КП

Схема элемента КП

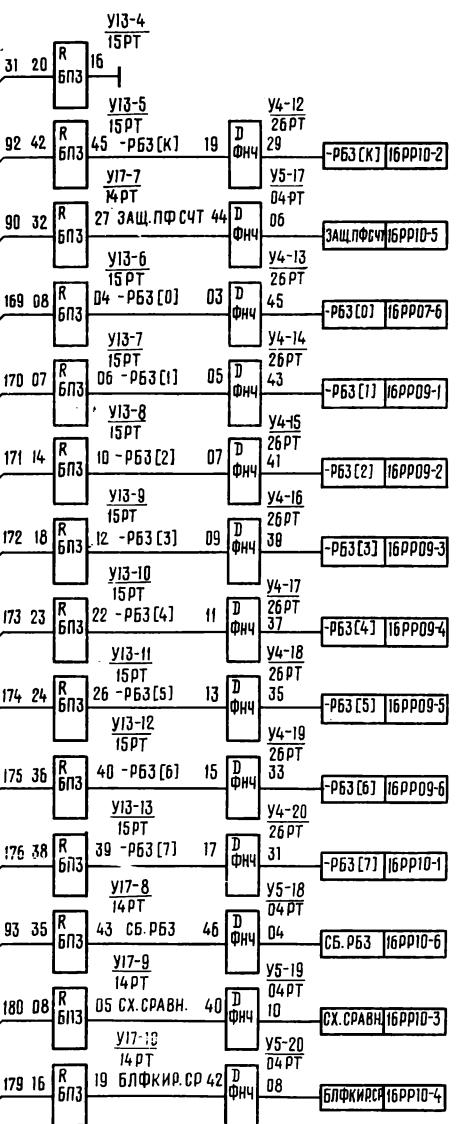

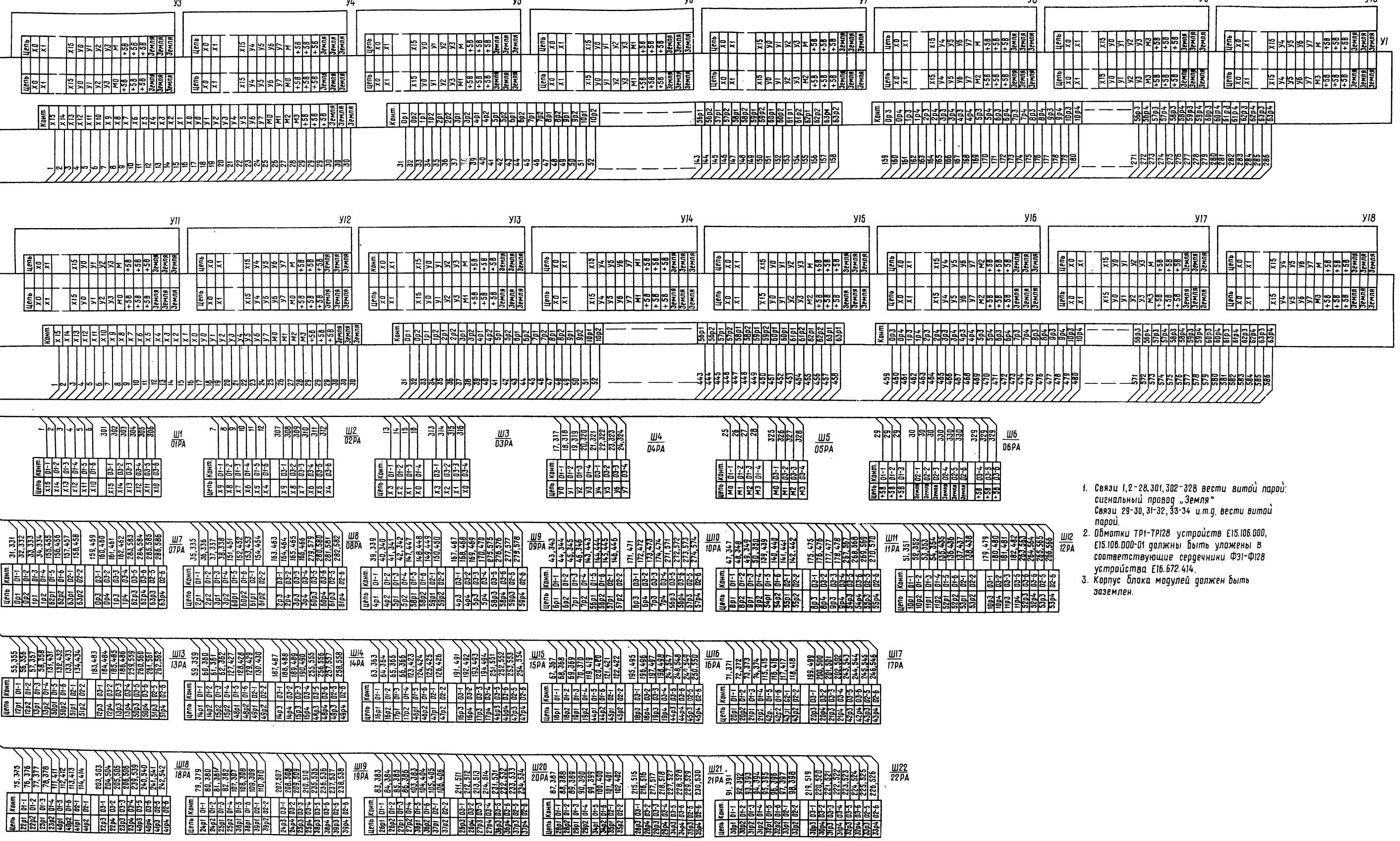


Рис. 2. EC-2420/B0. Схема электрическая принципиальная Е13.083.026 ЭЭ

1. Связи 1, 2-28, 301, 302-328 вести витой парой: сигнальный провод "Земля".  
Связи 29-30, 31-32, 33-34 и т.д. вести витой парой.

2. Обмотки ТР1-ТР128 устройств Е15.106.000, Е15.106.000-01 должны быть уложены в соответствующие сердечники Ф31-Ф128.

3. Корпус блока модулей должен быть заземлен.

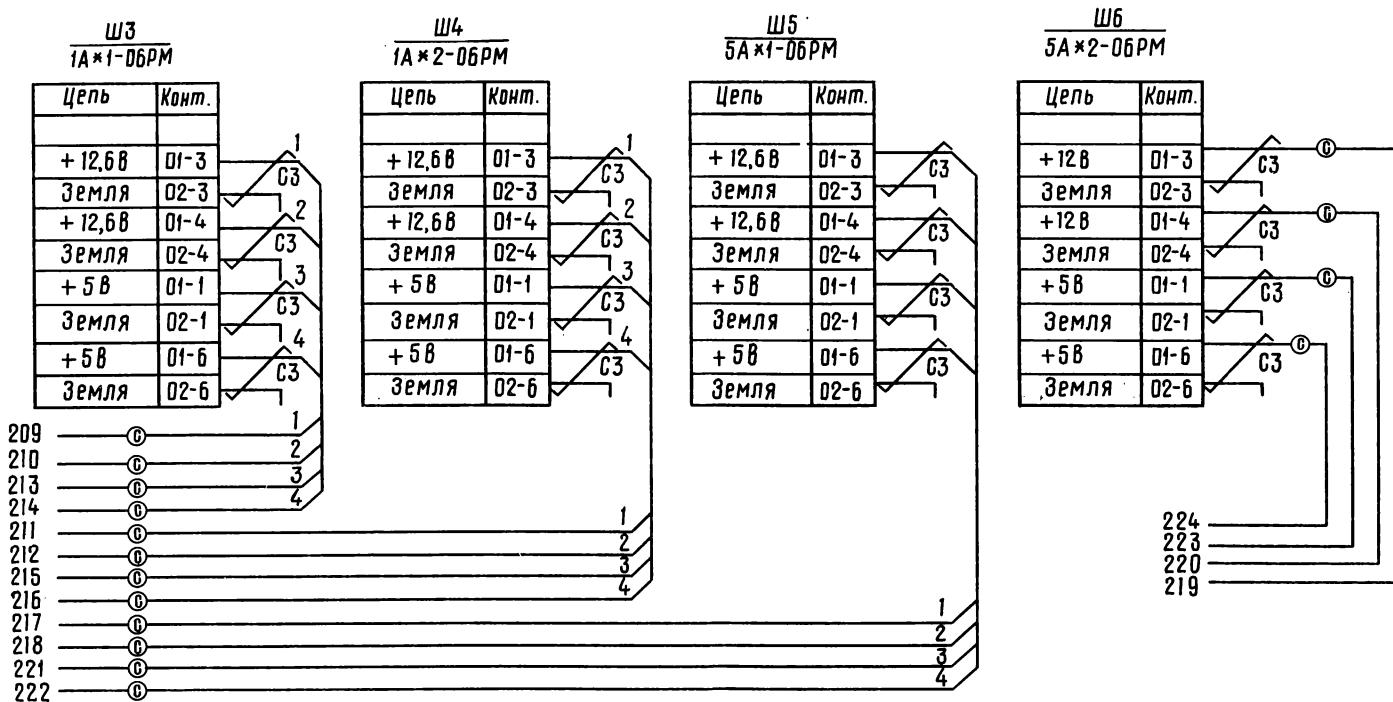
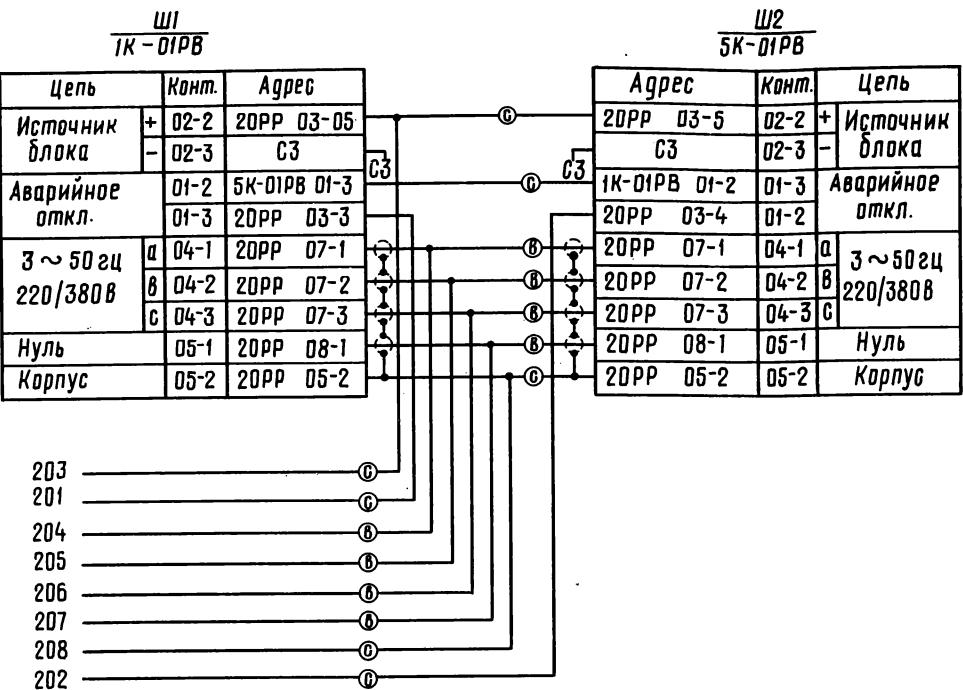


Рис. 3. ЕС-2420/Р002. Разводка питания. Схема электрическая соединений Е14.І37.058 Э4 (Лист I):  
в - провод МГШВ 0,75 мм<sup>2</sup>; с - провод МГШВ 0,35 мм<sup>2</sup>; С3 - схемная земля


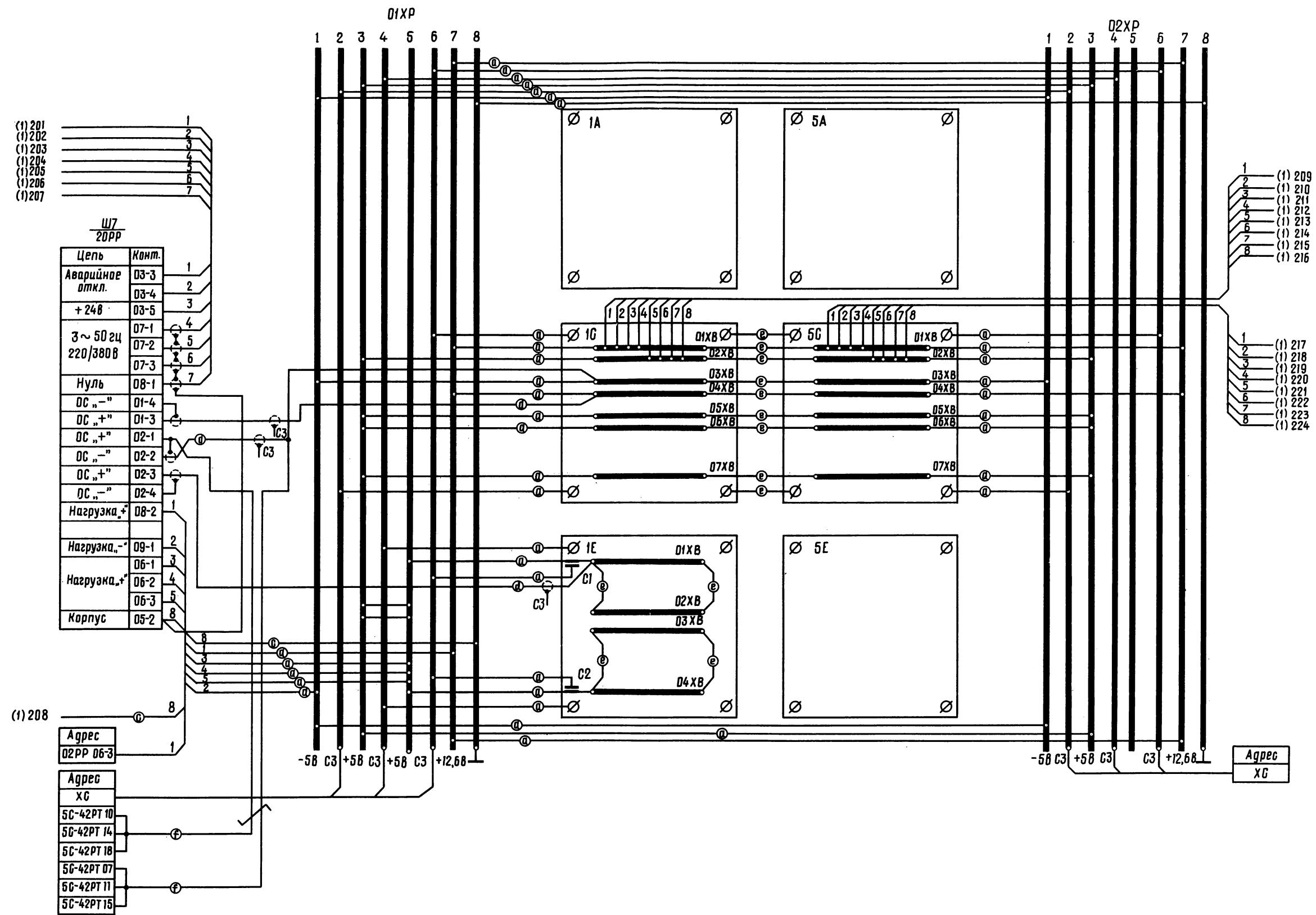


Рис. 4. ЕС-2420/Р002. Разводка питания. Схема электрическая соединений Е14.137.058 Э4 (Лист 2):  
 а - провод БПВЛ 3,0  $\text{мм}^2$ ; в - провод МГШВ 0,35  $\text{мм}^2$ ; г - провод МГШЭВ 0,35  $\text{мм}^2$ ; д - провод МГШВ 1,5  $\text{мм}^2$ ; е - провод МГШД 02х0,2  $\text{мм}^2$  Б4; СЗ - схемная земля; ХС - шина стойки;  
 ХР - шина рамы

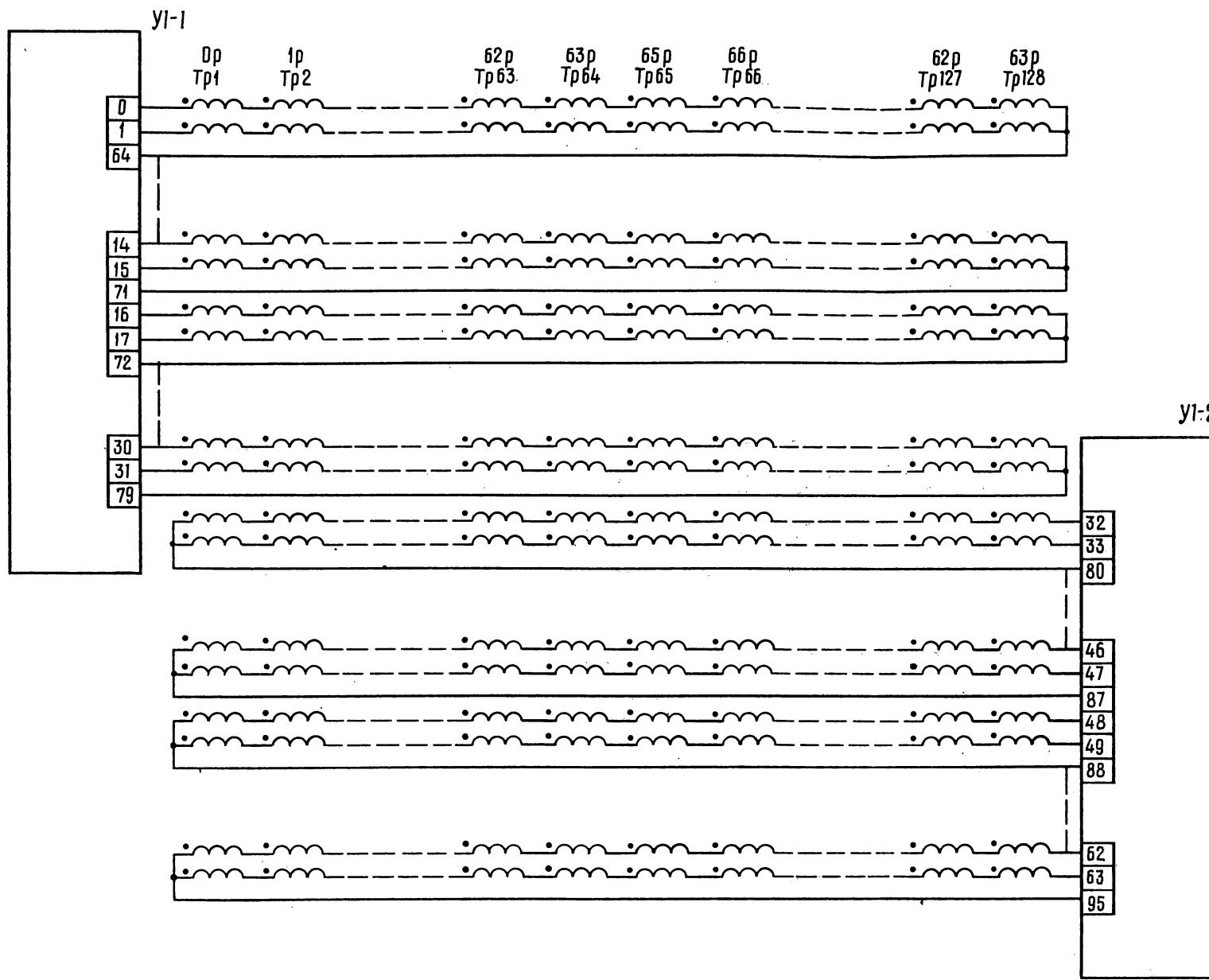

1. Распределение информации должно соответствовать Е13.065.001 ДМ1 и Е13.065.001 ДМ2.  
Адрес информации в двоичном коде (разряды 0-12) определяет:  
разряд 0 - четность слова;  
разряды 1-6 - номер контакта (0-63)  
выхода „Дешифратора“ Е15.106.004  
Е15.106.005;  
разряд 7 - номер „Дешифратора с картами“ Е15.106.000, Е15.106.000-01 в модуле  
(„0“ - соответствует Е15.106.000, „1“ - соответствует Е15.106.000-01);  
разряды 8-12 - номер модуля, в который устанавливается „Дешифратор с картами.“
2. Одноток трансформатора содержит один виток. При информации „1“ виток должен пронизывать сердечник при информации „0“ - миновать его. Размеры витка должны соответствовать размерам ферритового сердечника.
3. Трансформаторы *Tr1*-*Tr64* относятся к четному слову, трансформаторы *Tr65*-*Tr128* относятся к нечетному слову.

Рис. 5. Дешифратор с картами. Схема электрическая принципиальная Е15.106.000 93


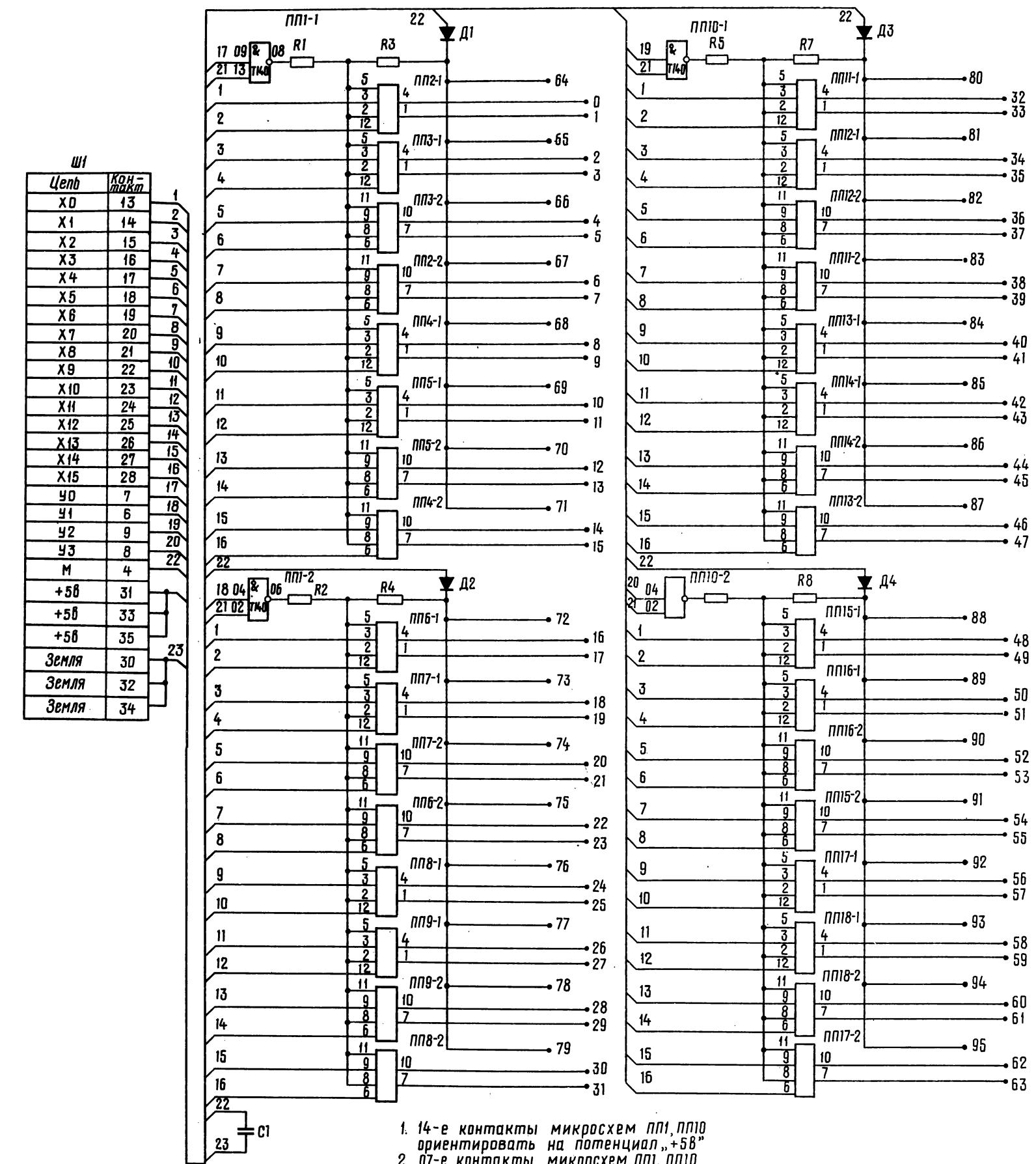


Рис. 6. Декодер. Схема электрическая принципиальная Е15.106.004 Э3

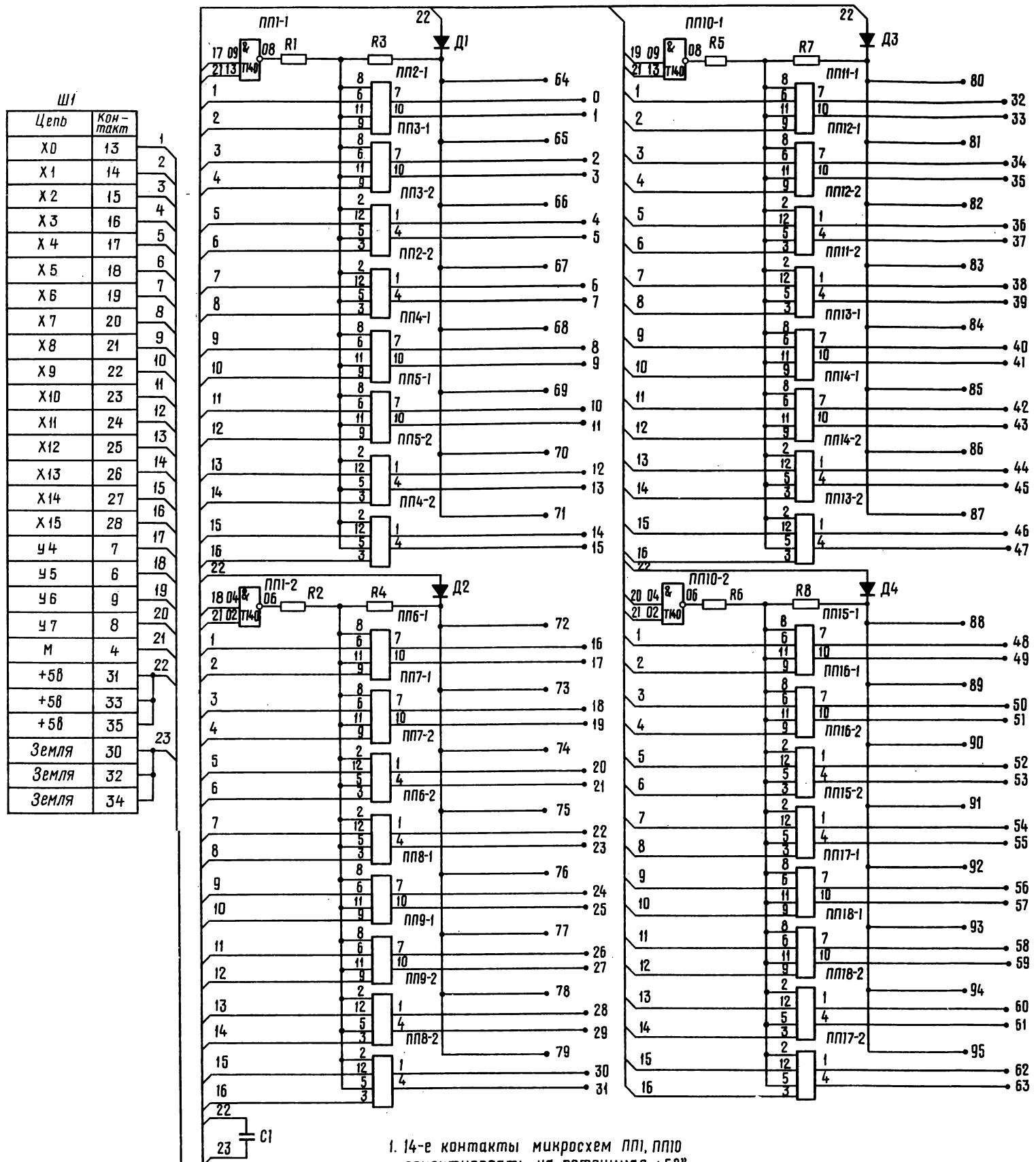

- 14-е контакты микросхем ПП1, ПП10  
ориентировать на потенциал „+5В“
- 07-е контакты микросхем ПП1, ПП10  
ориентировать на потенциал „Земля“

Рис. 7. Декодер. Схема электрическая принципиальная Е15.І06.005 93

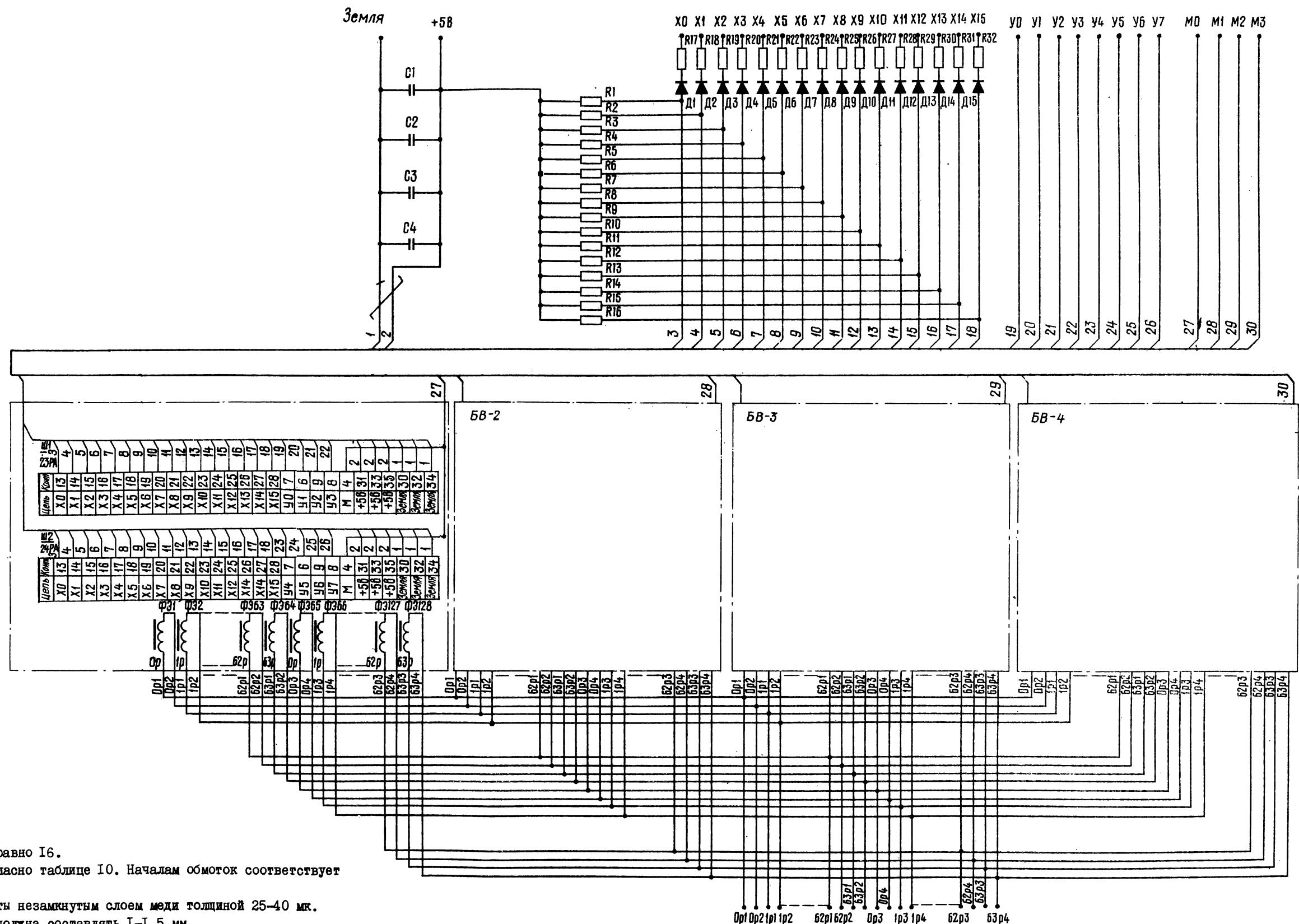


Рис. 8. Панель. Схема электрическая принципиальная ЕI6.672.4I4 33